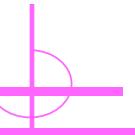




Faculty of Industrial Technology

Suan Sunandha Rajabhat University





สื่อการสอน วิชา องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ¹
CPE2401

ผศ.ดร.พรวิชัย บุญศรีเมือง




Combinational Logic Circuits

- Implementation of Logic Diagrams from Boolean Expressions
- Using NAND and NOR gates
- Using NAND and NOR gates for the inversion operation
- Implementation of DeMorgan's theorem
- Implementation of the XOR
- Implementation of the XOR function with NAND gate only
- Implementation of the Boolean expression


Implementation of the Boolean expression

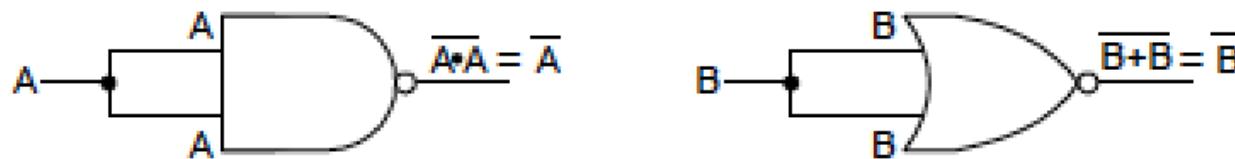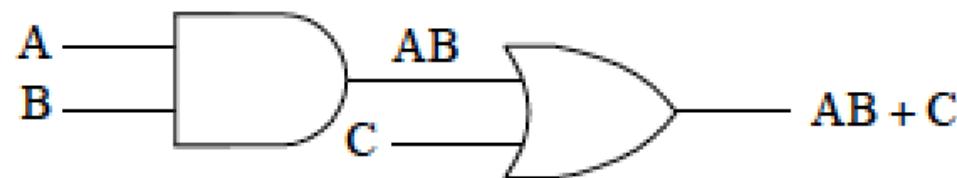


Implementation of DeMorgan's theorem

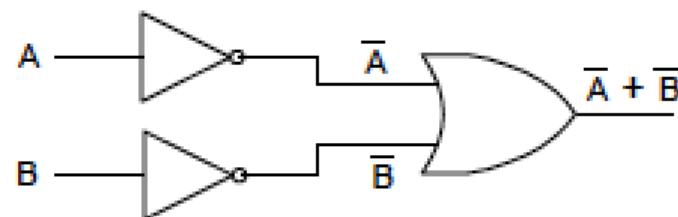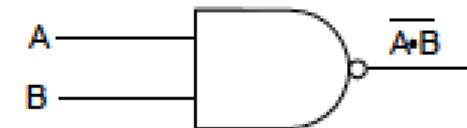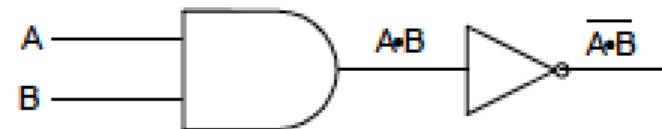

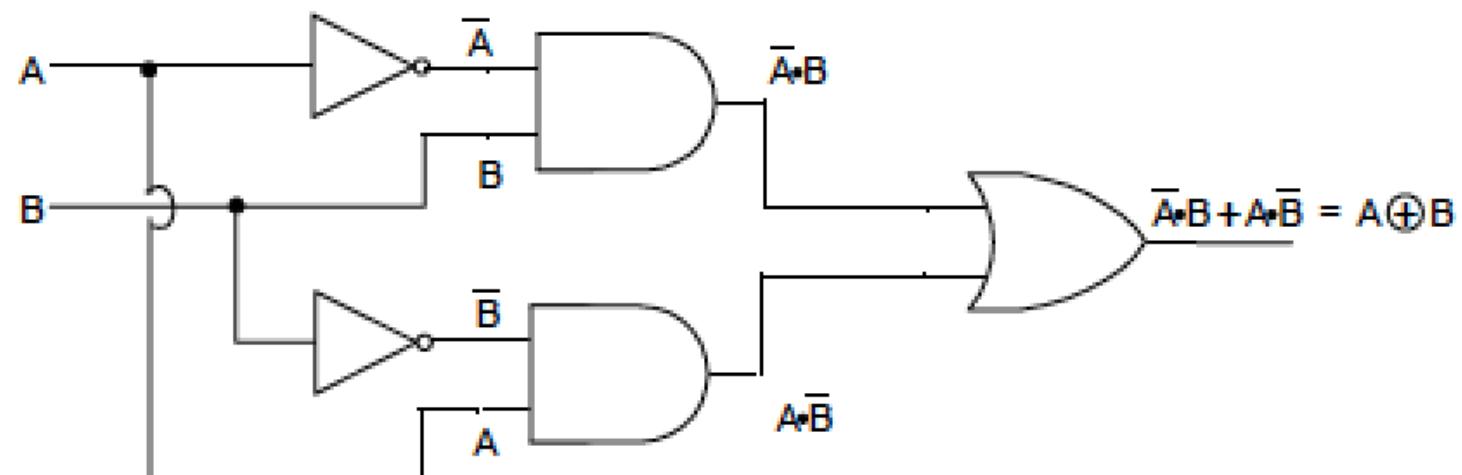
Implementation of the XOR function with AND gates




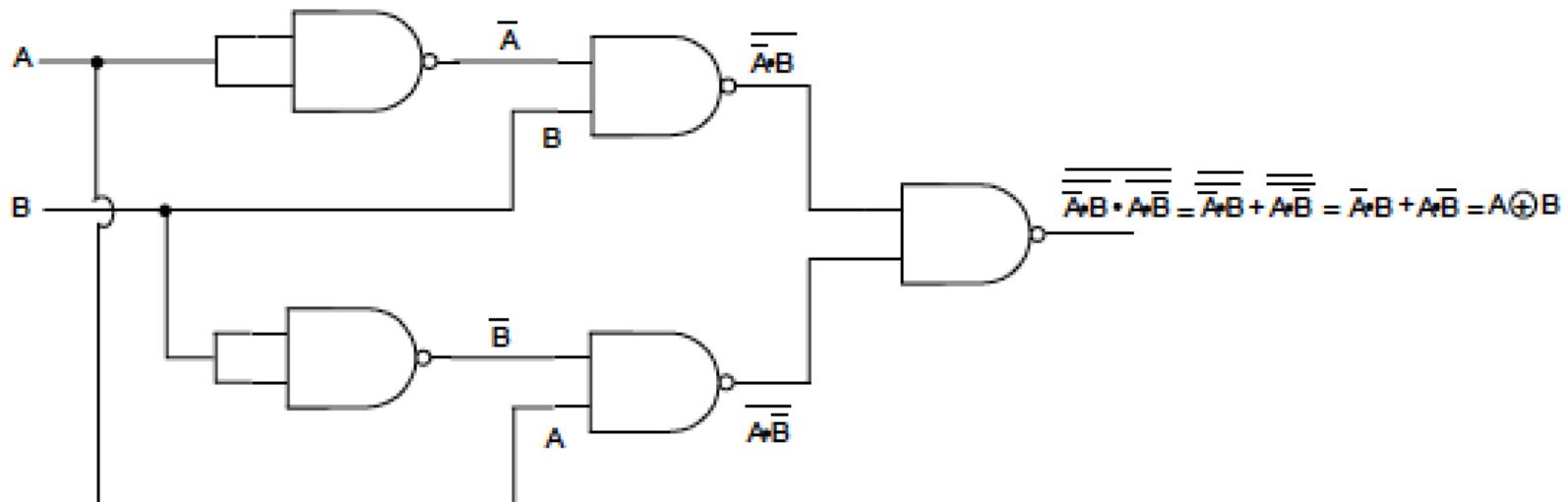
Implementation of the XOR function with NAND gates only




Implementation of the Boolean expression

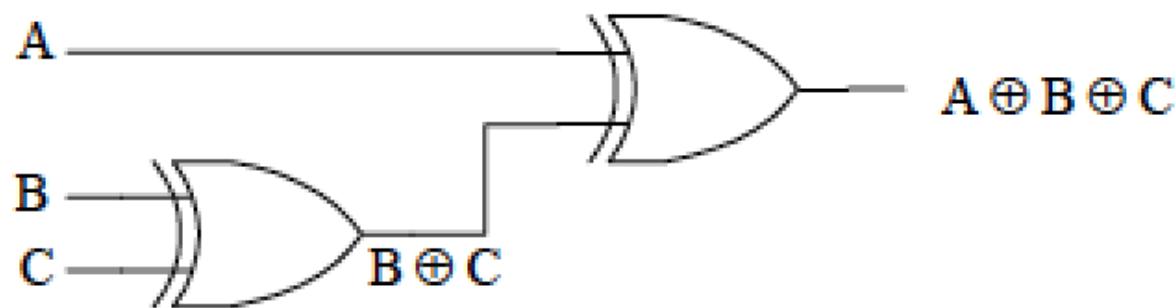


Implementation of the OR operation

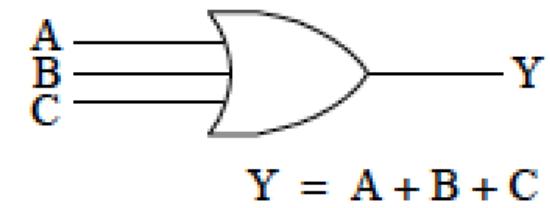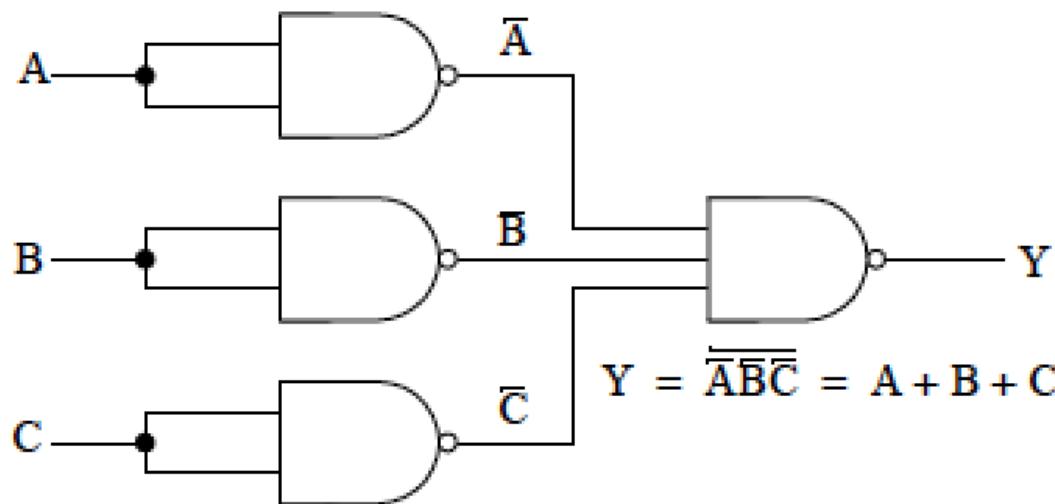


Implementation of the AND operation

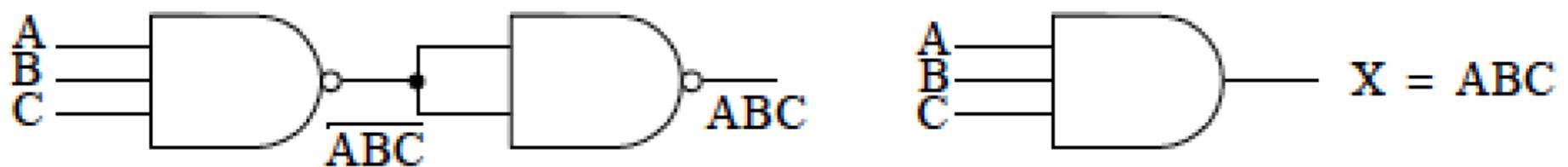


Implementation of the AND & NOR

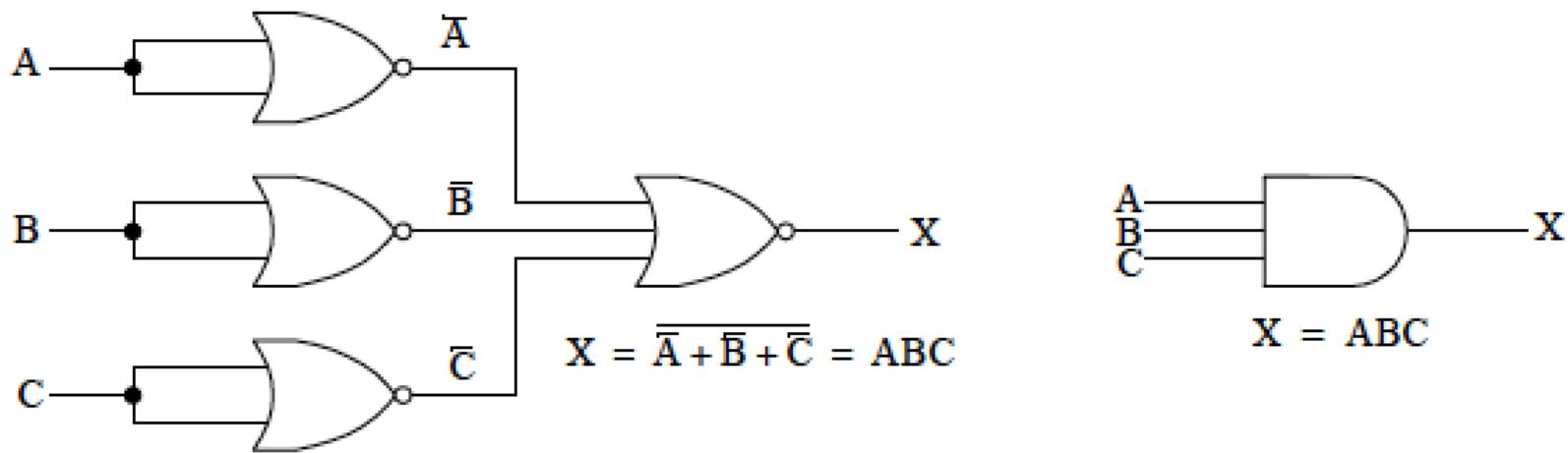


Implementation of the OR & NOR

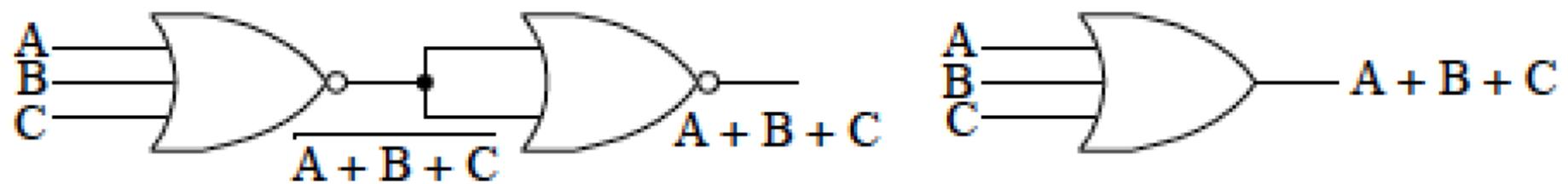


Implementation of the AND OR & Inverters

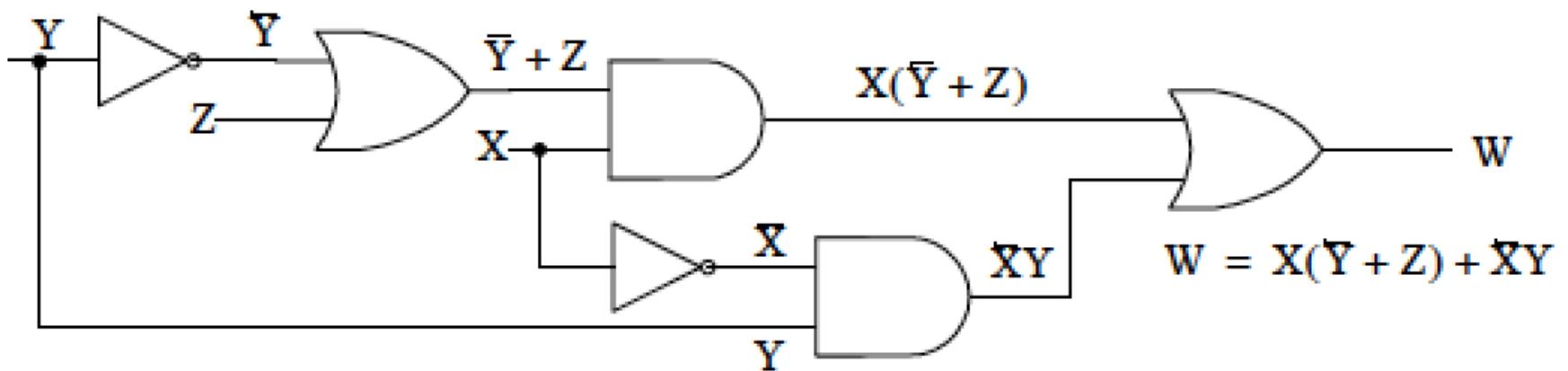

Implementation of the NAND gates

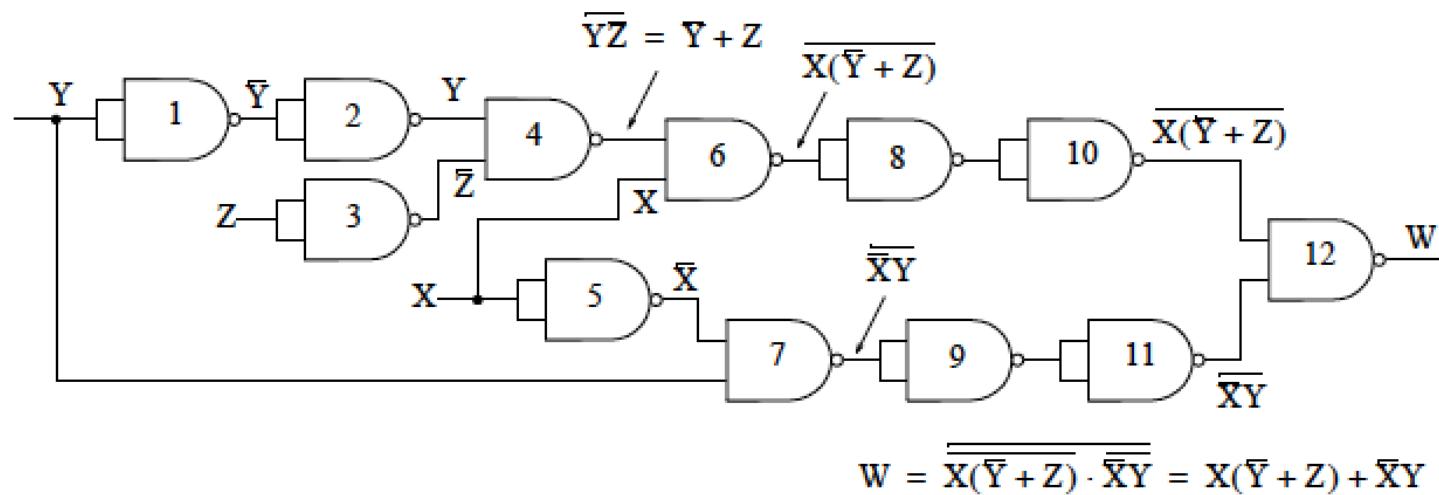


Implementation of the NAND

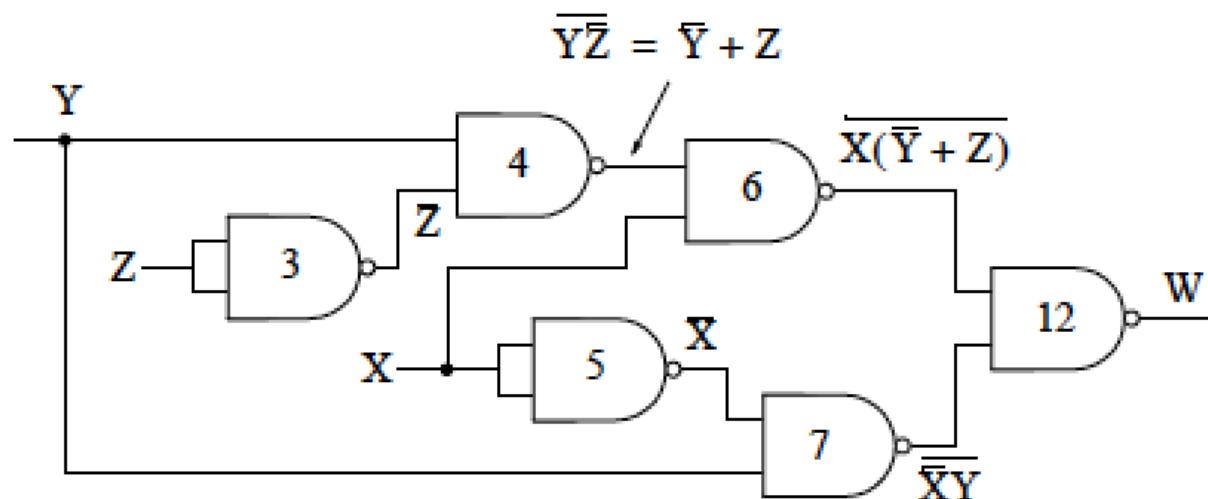


$$W = \overline{X(\overline{Y} + Z)} \cdot \overline{\overline{XY}} = X(\overline{Y} + Z) + \overline{XY}$$


Implementation of the AND OR & Inverters

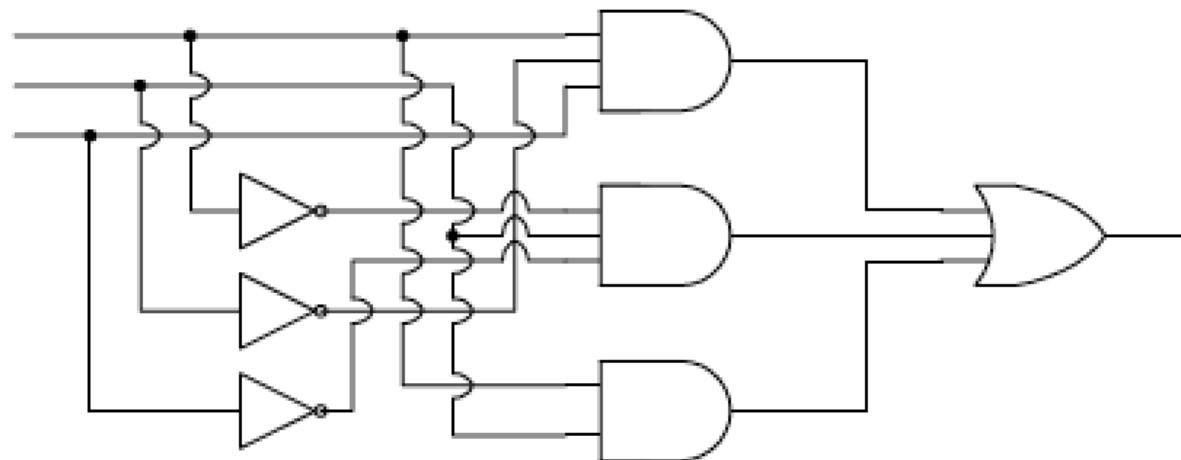

Implementation of NOR - unsimplified

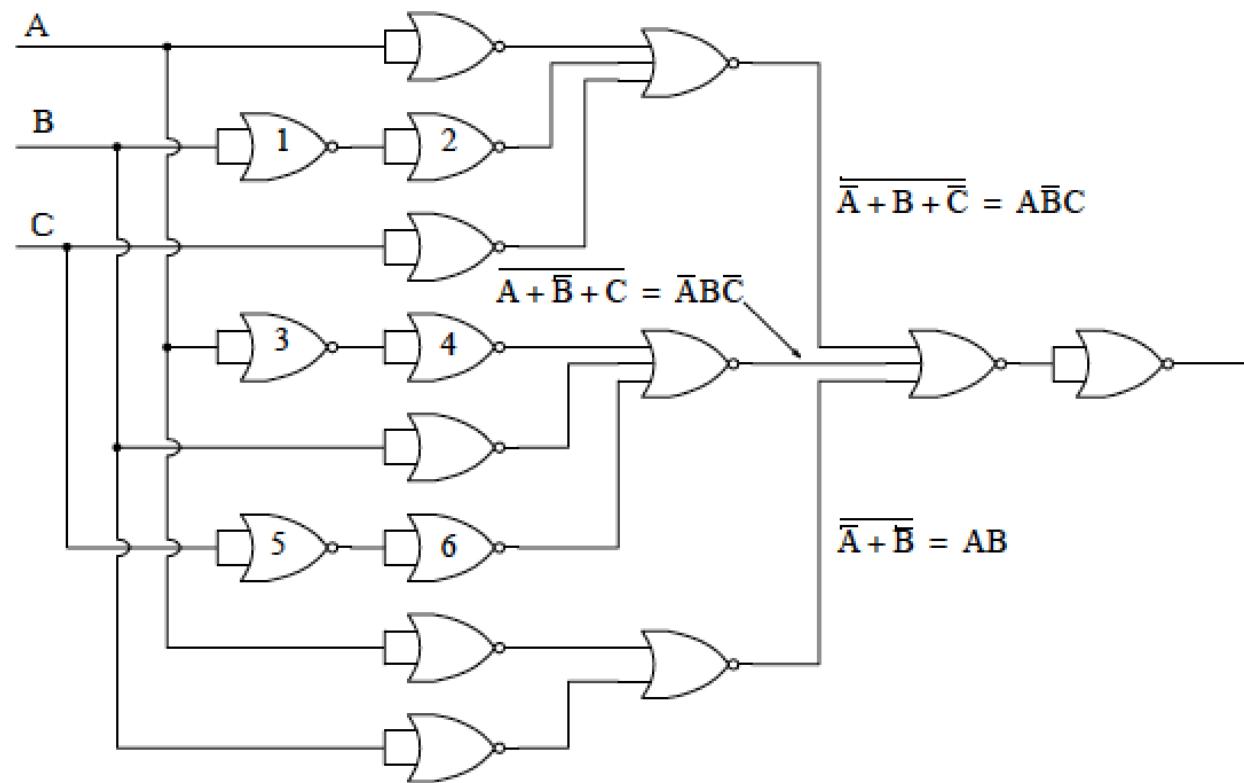

Implementation of NOR - simplified

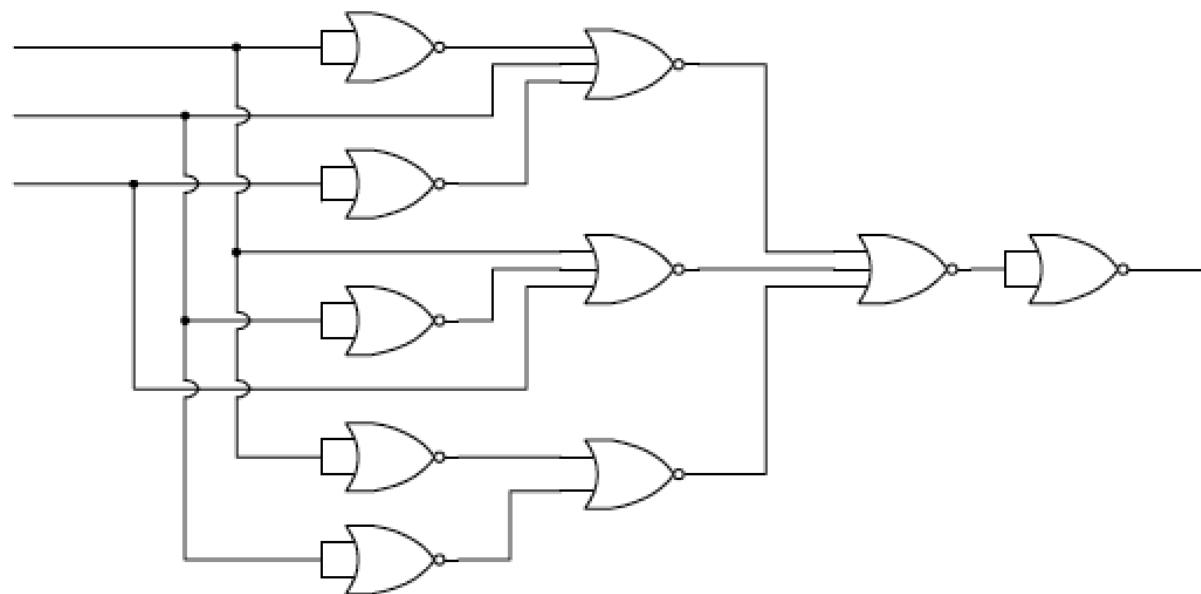


ຕຳອປ່າງ

$$D = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC + B\bar{C}.$$


$$\begin{aligned} D &= \bar{A}BC + ABC + A\bar{B}C + ABC + B\bar{C} \\ &= BC(A + \bar{A}) + AC(B + \bar{B}) + B\bar{C} \\ &= BC + AC + B\bar{C} \\ &= B(C + \bar{C}) + AC \\ &= B + AC \end{aligned}$$




Output of the gates of logic

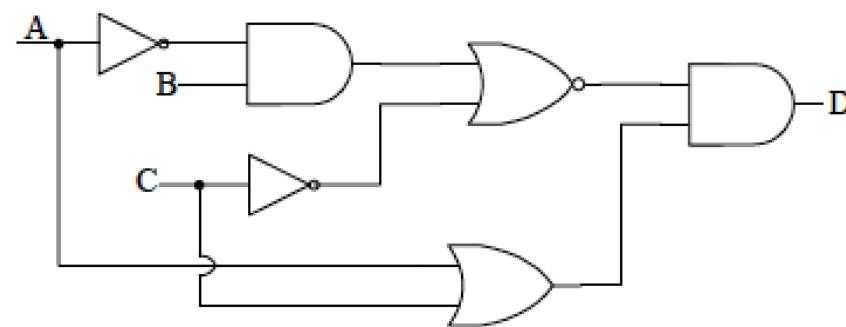


ລອງໃກຍ່

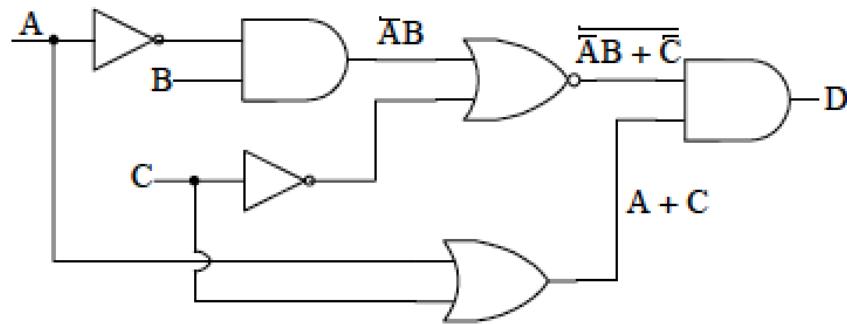

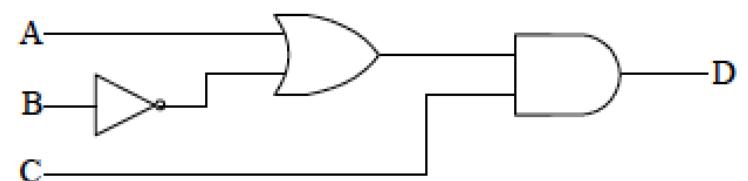
$$\begin{aligned}
 D &= (\overline{AB} + \overline{C})(A + C) = (\overline{ABC})(A + C) = [(A + \overline{B})C](A + C) \\
 &= (A + \overline{B})(AC + CC) = (A + \overline{B})(AC + C) = AAC + AC + A\overline{B}C + \overline{B}C \\
 &= AC + AC + \overline{B}C(A + 1) = AC + \overline{B}C(1) = AC + \overline{B}C \\
 &= (A + \overline{B})C
 \end{aligned}$$





Input/Output Waveforms สัญญาณของรูปคลื่น

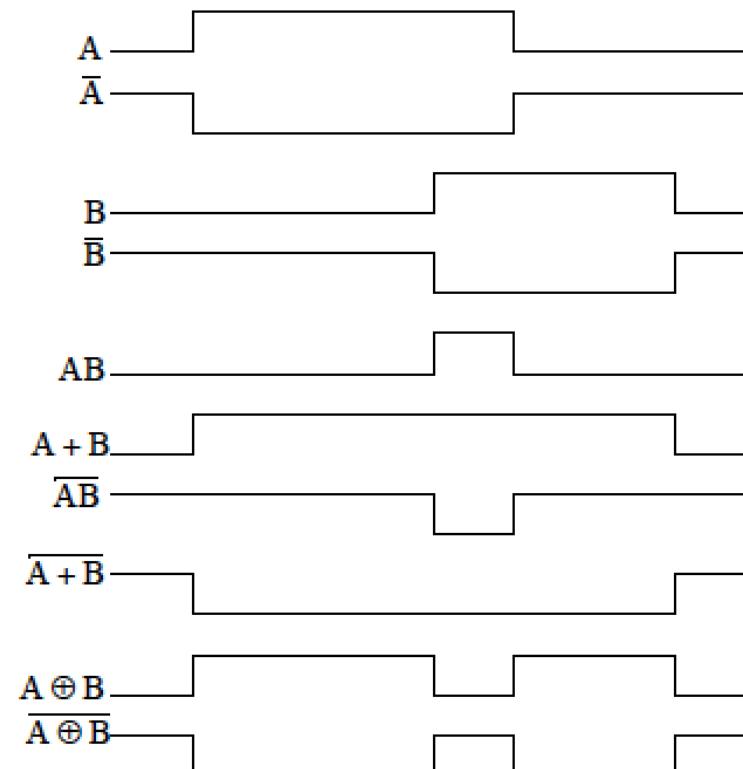

Input/Output Waveforms สัญญาณของรูปคลื่น

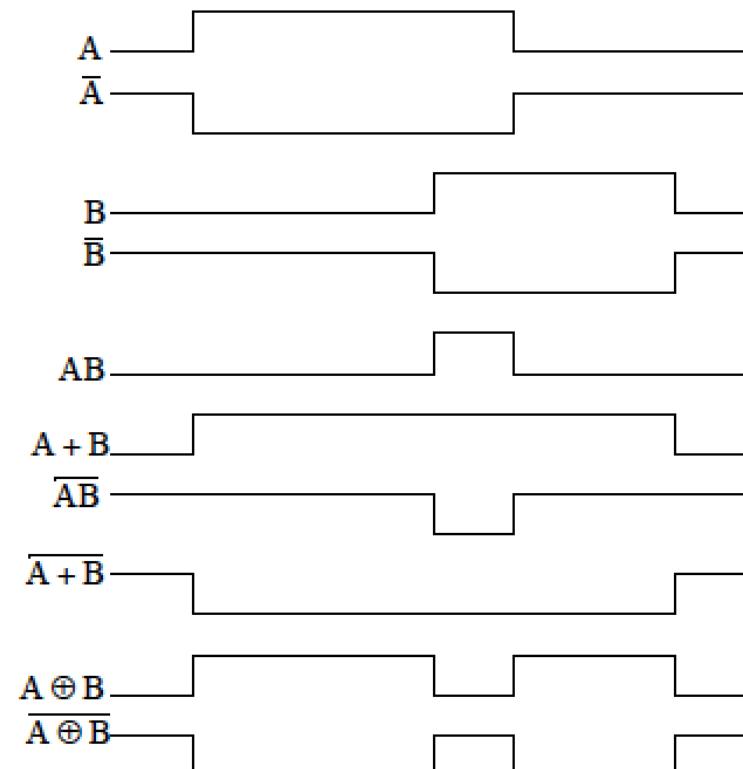

วงจรรวมของโลจิก

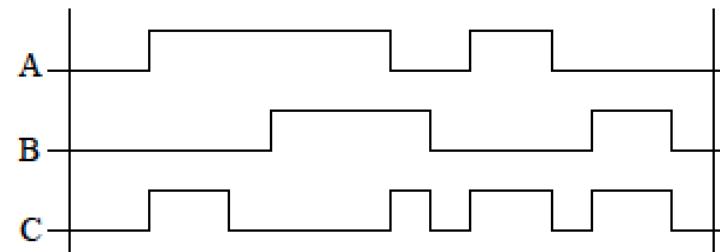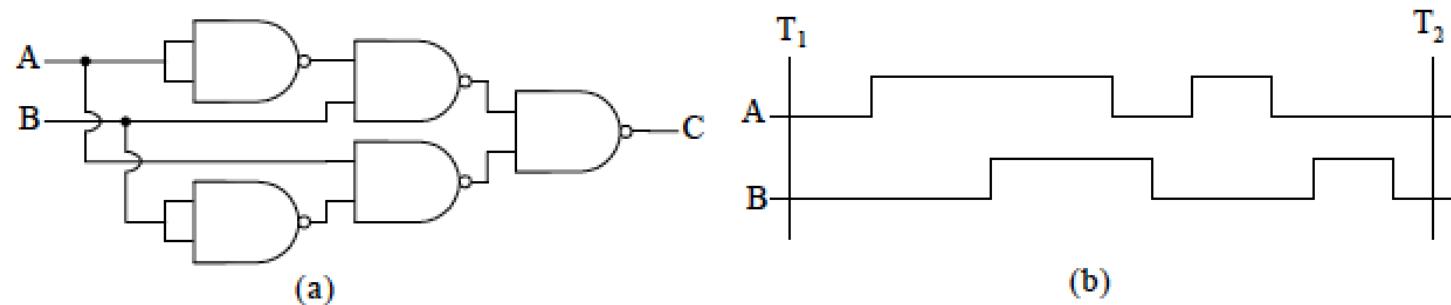

หนังสืออ้างอิง Ref. (Required Text)

- Steven T. Karris .(2005). Digital Circuit Analysis and Design with an Introduction to CPLDs and FPGAs: Orchard Publications.